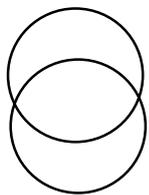


Como conectar varios lazos de corriente a una sola fuente de alimentación

Ejemplo para 4 lazos de 4-20 mA conectados a una sola fuente donde



Transmisor

Carga

